
 



Practica 6



```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.std_logic_arith.all;
4 use ieee.std_logic_unsigned.all;
5
6 entity contador is port
7 (
8     clk, e, clr : in std_logic;
9     q : out std_logic_vector (2 downto 0)
10 );
11 end contador;
12
13 architecture aContador of contador is
14 begin
15     process(clk,clr)
16         variable aux : std_logic;
17         variable d : std_logic_vector(2 downto 0);
18     begin
19         if(clr = '1')then
20             q <= "000";
21             d:=q;
22         elsif (clk'event and clk = '1')then
23             d:=q;
24             if(e='1')then
25                 for i in 0 to 2 loop
26                     aux := e;
27                     if(i=0)then
28                         q(i)<= d(i)xor e;
29                     else
30                         for j in 0 to i-1 loop
31                             aux := aux and d(j);
32                         end loop;
33                         q(i) <= d(i) xor aux;
34                     end if;
35                 end loop;
36             end if;
37         end if;
38     end process;
39 end aContador;
40
```



Simulación Galaxy


 




Simulación Proteus

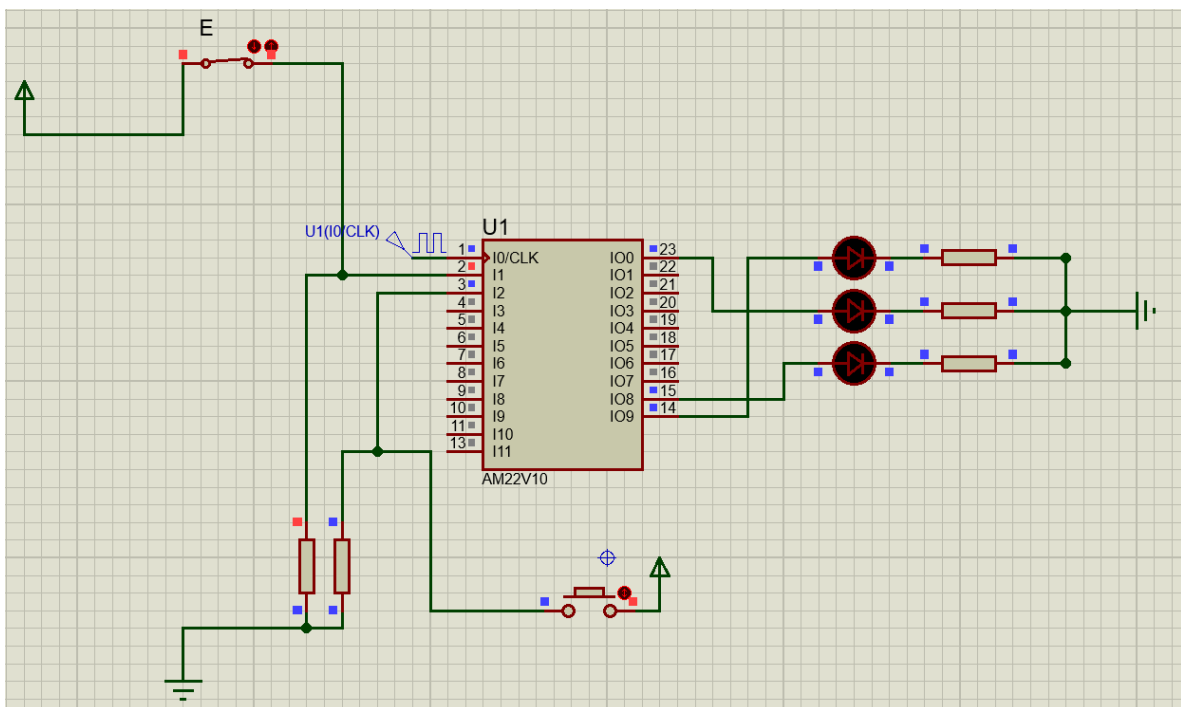

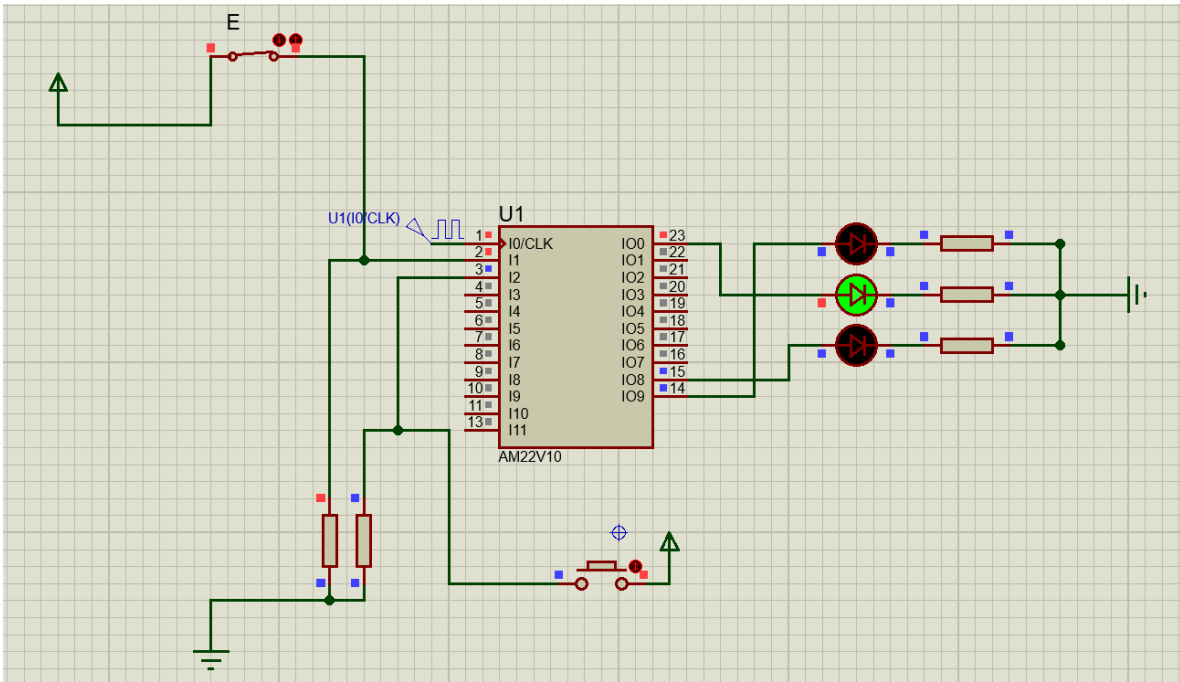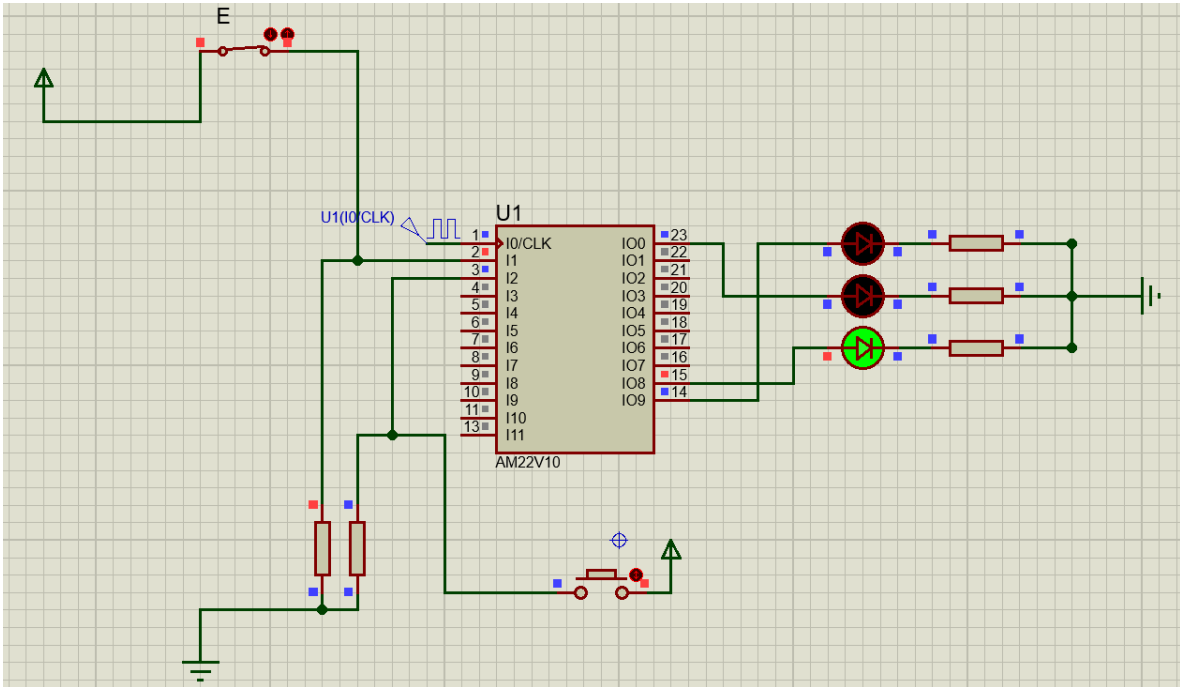

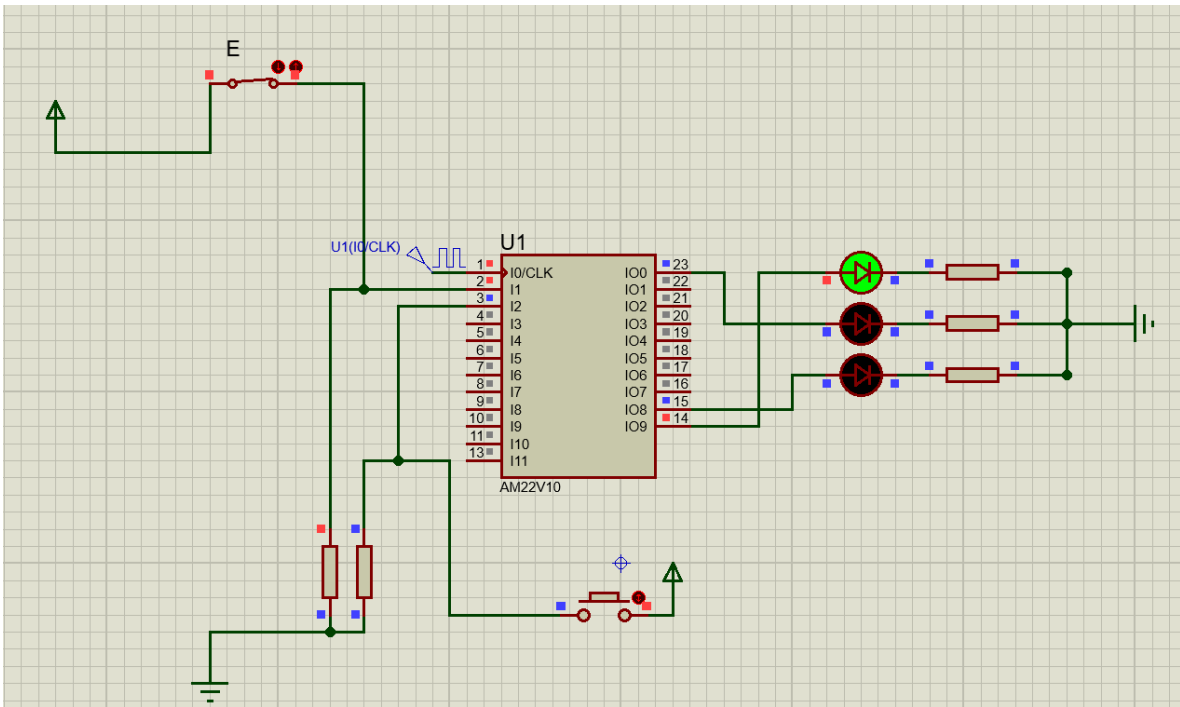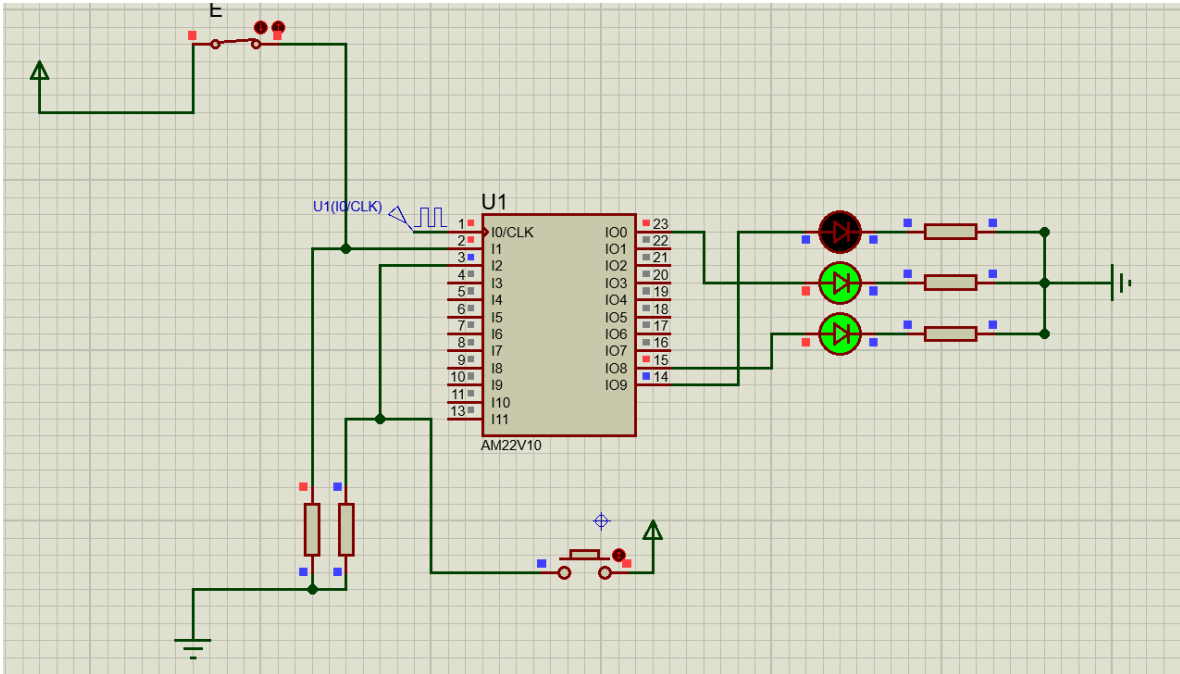

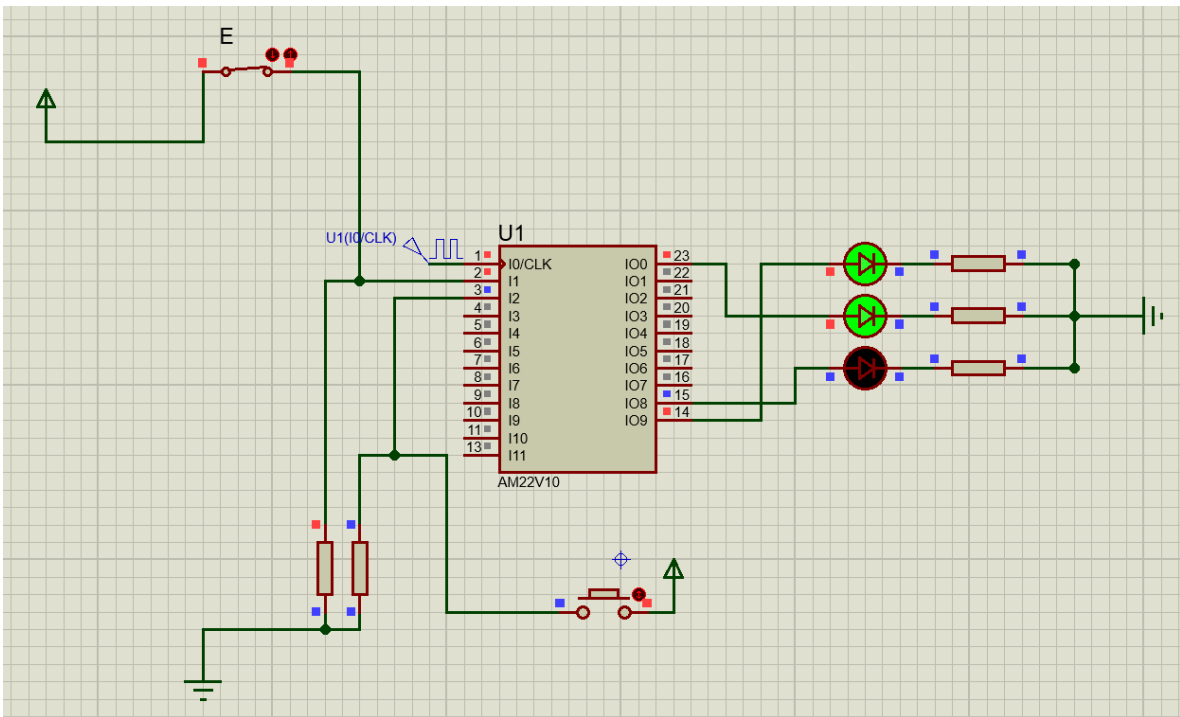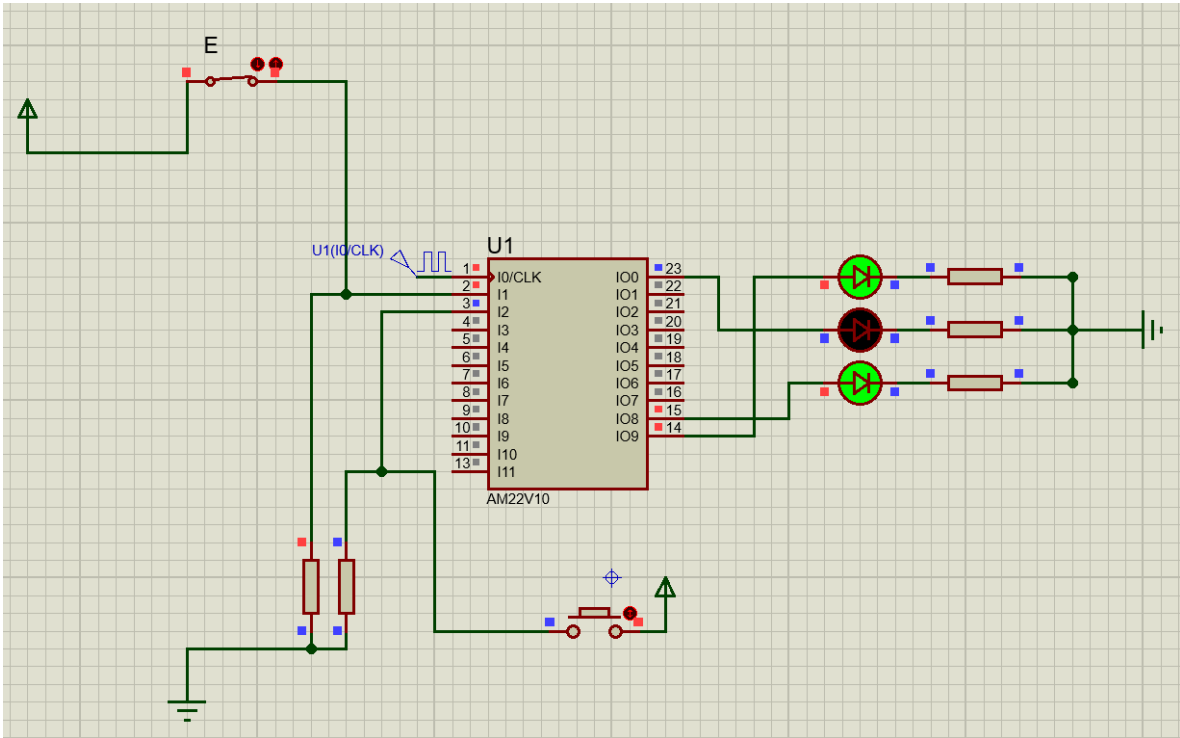

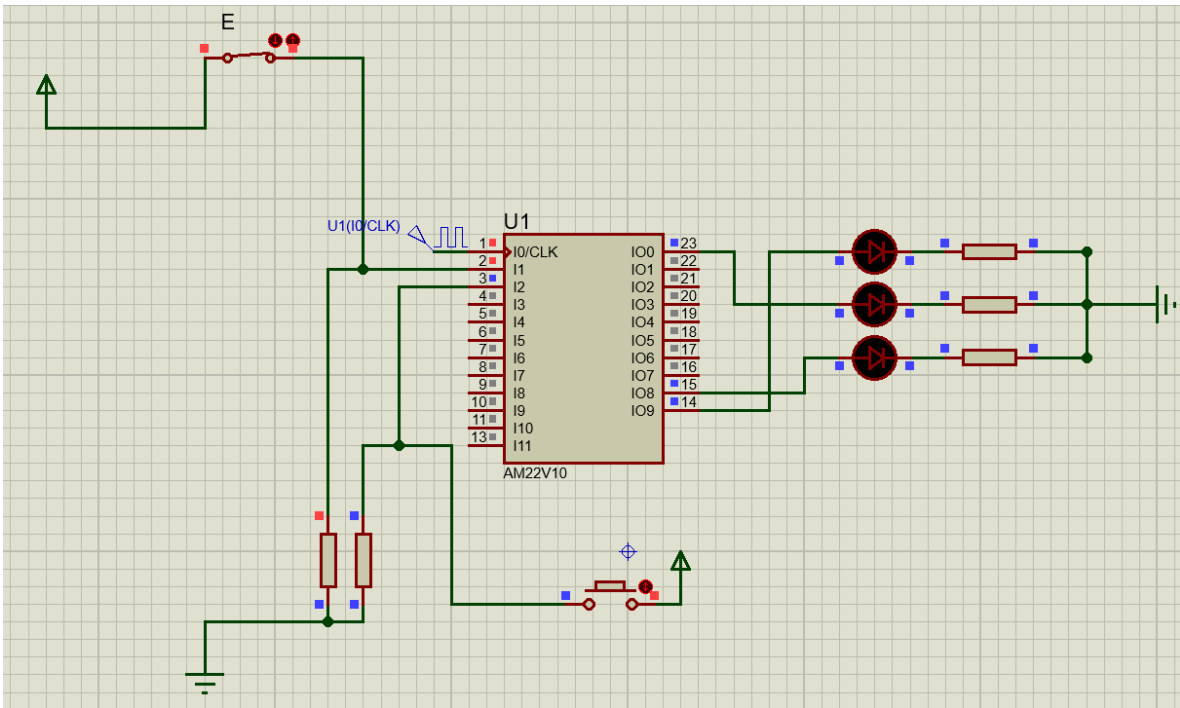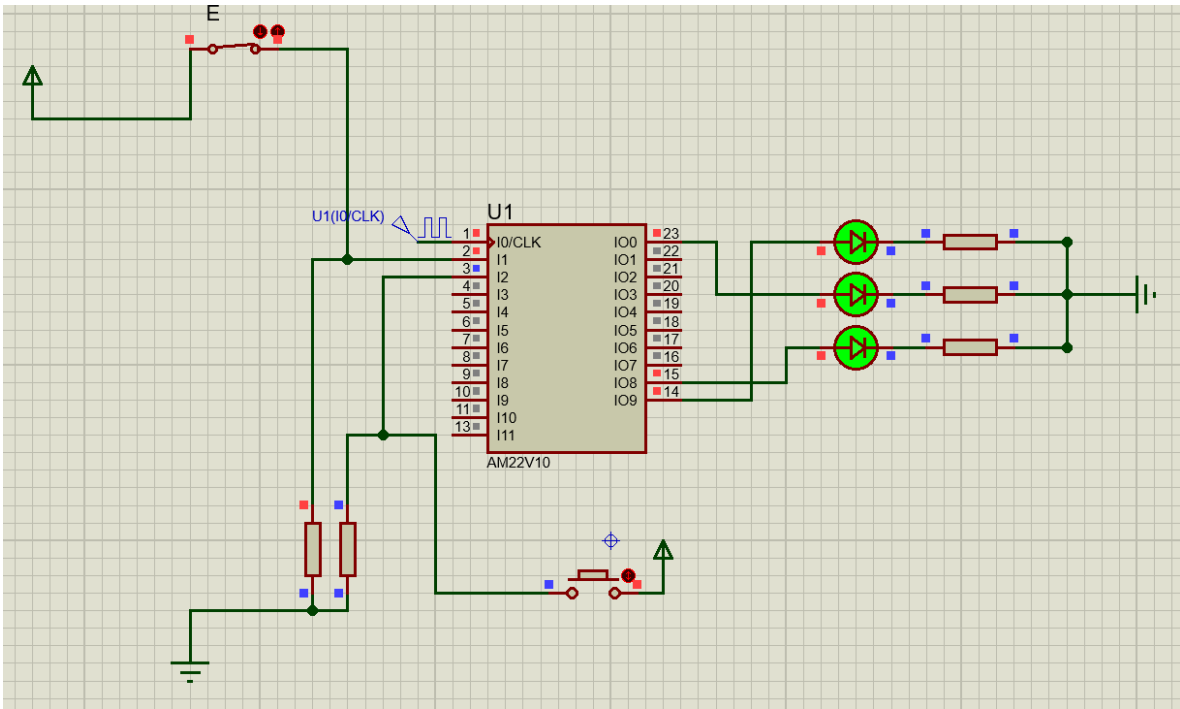

Parte 2

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.std_logic_arith.all;
4 use ieee.std_logic_unsigned.all;
5
6 entity contador is port
7 (
8     clk, e, clr, l, ud : in std_logic;
9     d: in std_logic_vector (6 downto 0);
10    q : out std_logic_vector (6 downto 0)
11 );
12 end contador;
13
14 architecture aContador of contador is
15 signal aux : std_logic_vector (6 downto 0);
16 begin
17
18     process(clk,clr)
19     begin
20         if(clr = '1')then
21             aux <= "0000000";
22         elsif (clk'event and clk = '1')then
23             if(e='0')then
24                 aux <= aux;
25             else
26                 if(l='1')then
27                     aux<=d;
28                 else
29                     if(ud='1')then
30                         aux <= aux+1;
31                     else
32                         aux <= aux-1;
33                     end if;
34                 end if;
35             end if;
36         end if;
37     end process;
38
39     q <= aux;
40 end aContador;

```

C22V1U

clk = 1	24 * not used
d(6) = 2	23 = q(2)
d(5) = 3	22 = q(4)
d(4) = 4	21 = q(1)
d(3) = 5	20 * not used
d(2) = 6	19 * not used
ud = 7	18 * not used
l = 8	17 = q(0)
e = 9	16 = q(6)
d(1) = 10	15 = q(5)
d(0) = 11	14 = q(3)
not used * 12	13 = clr

Name	Value	Stimulator	
clk	0	Clock	
ctr	0	C	
d	7F		00 56 7F
d(6)	1	NUMER...	
d(5)	1	NUMER...	
d(4)	1	NUMER...	
d(3)	1	NUMER...	
d(2)	1	NUMER...	
d(1)	1	NUMER...	
d(0)	1	NUMER...	
e	1	E	
l	0	L	
ud	1	U	
q	06		00 56 55 64 63 62 51 52 53 54 55 56 57 58 59 7F 00 01 02 03 04 05 06

