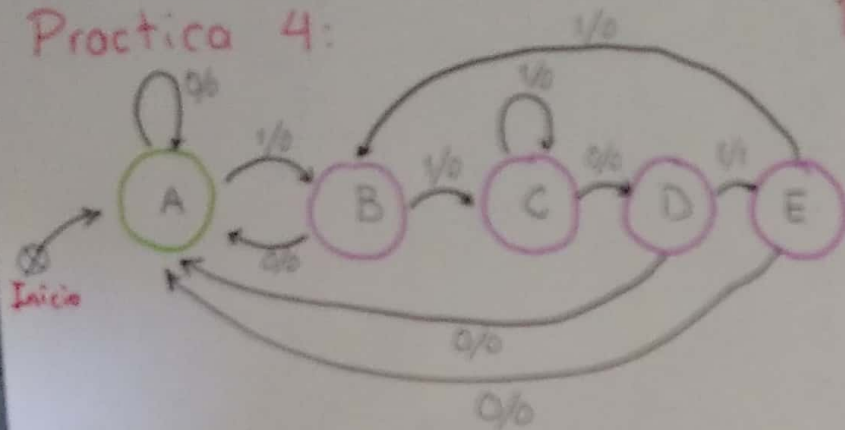


# Proctica 4:

## Detector de secuencia



Secuencia

1101

Descripción de la máquina de Mealy por la séxtupla

$$M = \{Q, \Sigma, \Delta, \delta, \lambda, q_0\}$$

$$Q = \{A, B, C, D, E\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

$$\Delta = \{0, 1\}$$

$$Edo\_inicial = \{A\}$$

$$\delta(A, 0) = A \quad \lambda(A, 0) = 0$$

$$\delta(A, 1) = B \quad \lambda(A, 1) = 0$$

$$\delta(B, 0) = A \quad \lambda(B, 0) = 0$$

$$\delta(B, 1) = C \quad \lambda(B, 1) = 0$$

$$\delta(C, 0) = D \quad \lambda(C, 0) = 0$$

$$\delta(C, 1) = C \quad \lambda(C, 1) = 0$$

$$\delta(D, 0) = A \quad \lambda(D, 0) = 0$$

$$\delta(D, 1) = E \quad \lambda(D, 1) = 1$$

$$\delta(E, 0) = A \quad \lambda(E, 0) = 0$$

$$\delta(E, 1) = B \quad \lambda(E, 1) = 0$$

Parcialmente redundantes


Edo-Act	Entrado	Edo-Sig	Salida
A	0	A	0
A	1	B	0
B	0	A	0
B	1	C	0
C	0	D	0
C	1	C	0
D	0	A	0
D	1	E	1
E	0	A	0
E	1	B	0

A = E  
Son redundantes

# Tabla resultante

Edo-Act	E	Edo-Sig	S
A	0	A	0
A	1	B	0
B	0	A	0
B	1	C	0
C	0	D	0
C	1	C	0
D	0	A	0
D	1	A	1

## Detector reducido

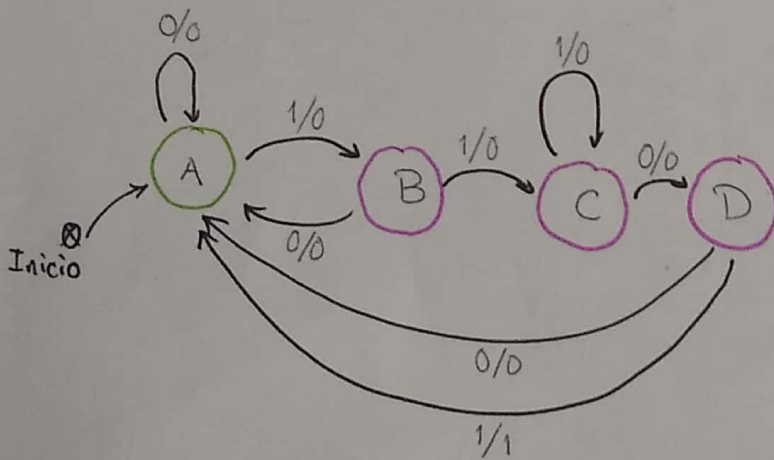

## Asignacion codigo secuencial

A = 00  
 B = 01  
 C = 10  
 D = 11  
 2 ff

	Edo-Act		E
	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	
A	0	0	0
A	0	0	1
B	0	1	0
B	0	1	1
C	1	0	0
C	1	0	1
D	1	1	0
D	1	1	1

## FF Tipo D

Edo-Sig		S
Q <sub>1</sub> <sup>+</sup>	Q <sub>0</sub> <sup>+</sup>	
0	0	0
0	1	0
0	0	0
1	0	0
1	1	0
1	0	0
0	0	0
0	0	1

# Tabla de excitacion FF tipo D

$Q(k)$	$Q(k+1)$	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Edo. ACT		E	Edo. SIG		S	D <sub>1</sub>	D <sub>0</sub>
$Q_1$	$Q_0$		$Q_1^+$	$Q_0^+$			
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0

Entrados

D<sub>1</sub>

$Q_1/Q_0$	E	00	01	11	10
0	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0

D<sub>0</sub>

$Q_1/Q_0$	E	00	01	11	10
0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0

$$D_1 = \bar{Q}_1 Q_0 E + Q_1 \bar{Q}_0$$

$$D_0 = \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 E + Q_1 \bar{Q}_0 \bar{E}$$

$$S = Q_1 Q_0 E$$

