

Practica 0

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity Practica0 is
5 port(
6     a,b,ref : in std_logic_vector(2 downto 0);
7     sel : in std_logic;
8     salida : out std_logic_vector(6 downto 0)
9 );
10 end Practica0;
11
12 architecture APractica0 of Practica0 is
13 signal sensor,condicion : std_logic_vector(2 downto 0);
14 begin
15     --mux
16     sensor <= a when sel = '0' else b;
17     --comparador
18     condicion <= "001" when (sensor < ref) else
19     "010" when (sensor = ref) else "100";
20     --conv
21     salida <= "0000111" when (condicion = "100") else
22     "0110001" when (condicion = "001") else
23     "0110111";
24 end APractica0;

```


C22V10

sel = 1	24 * not used
ref(2) = 2	23 = salida(4)
ref(1) = 3	22 = salida(1)
ref(0) = 4	21 * not used
b(2) = 5	20 = salida(2)
b(1) = 6	19 * not used
b(0) = 7	18 * not used
a(2) = 8	17 = salida(5)
a(1) = 9	16 = salida(0)
a(0) = 10	15 = salida(3)
not used * 11	14 = salida(6)
not used * 12	13 * not used


Tabla de pruebas realizadas




a	b	sel	ref
4	3	0	5
3	6	1	3
5	2	1	1
1	0	0	7
0	7	1	4


Simulación en galaxy

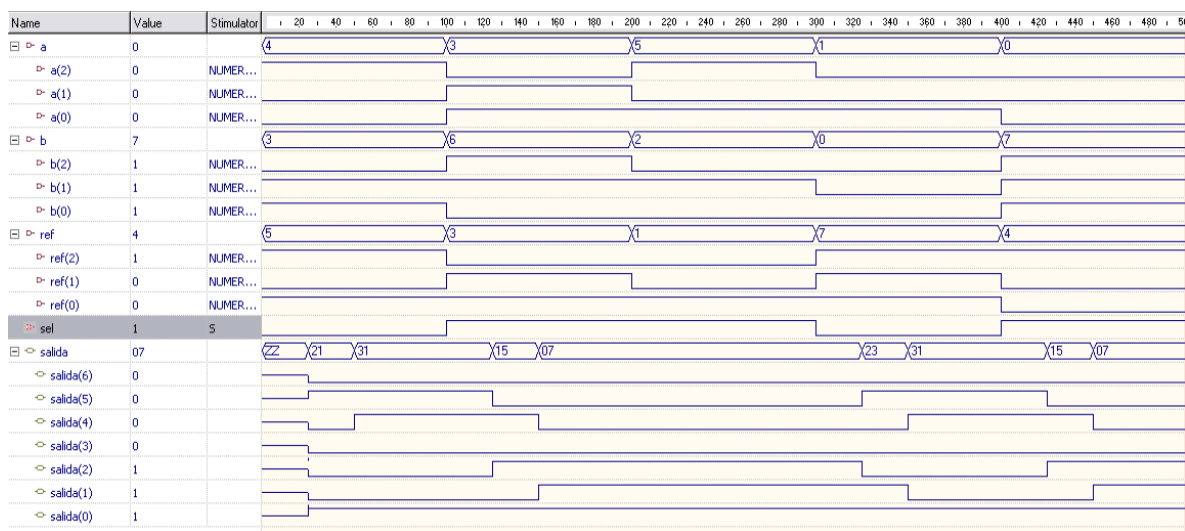

Simulación en Proteus

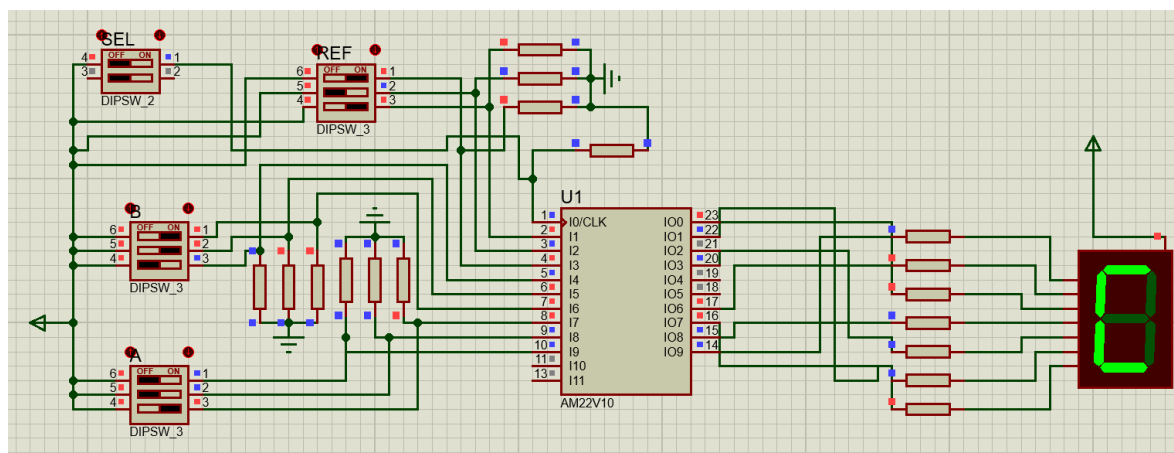

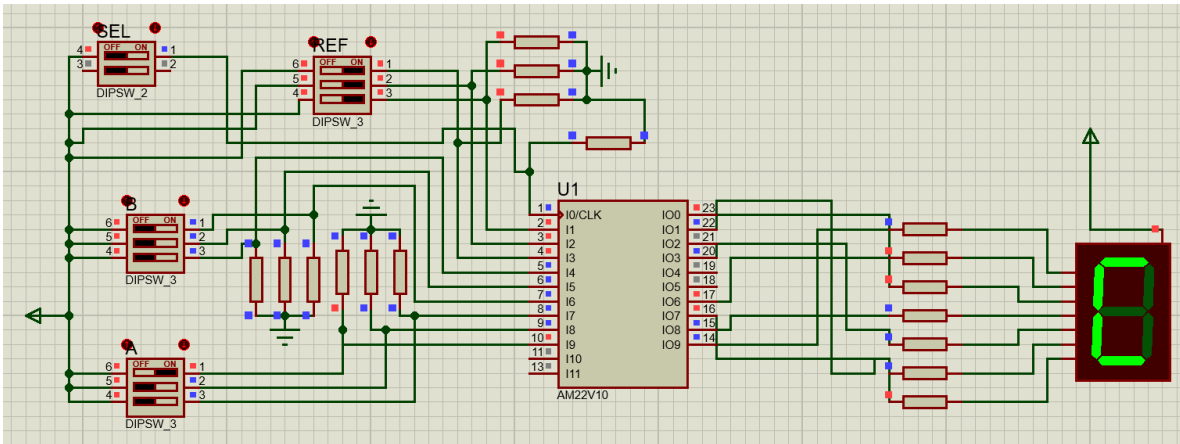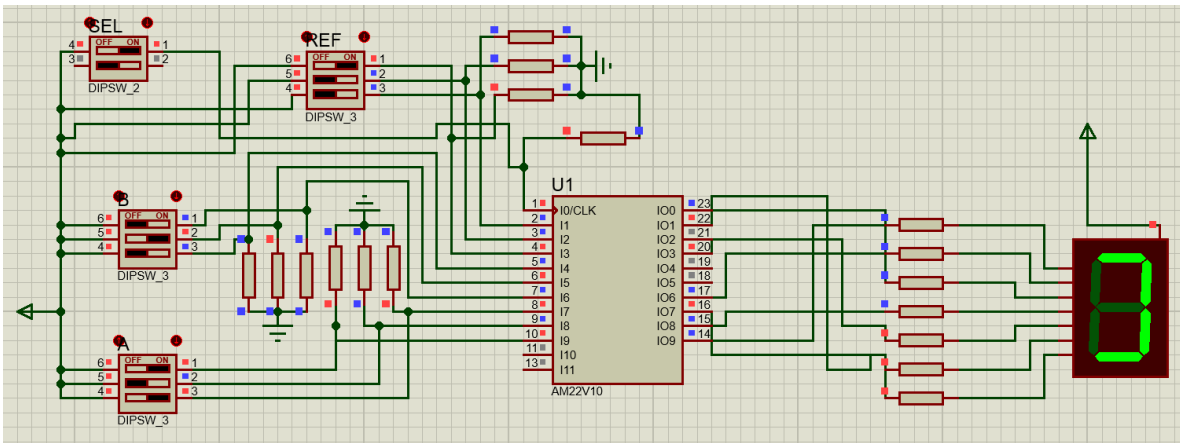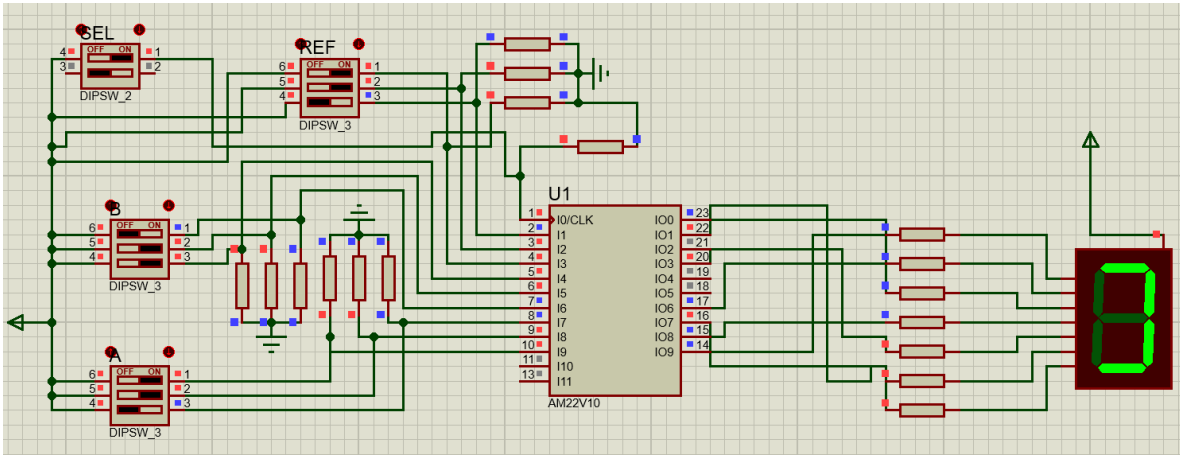

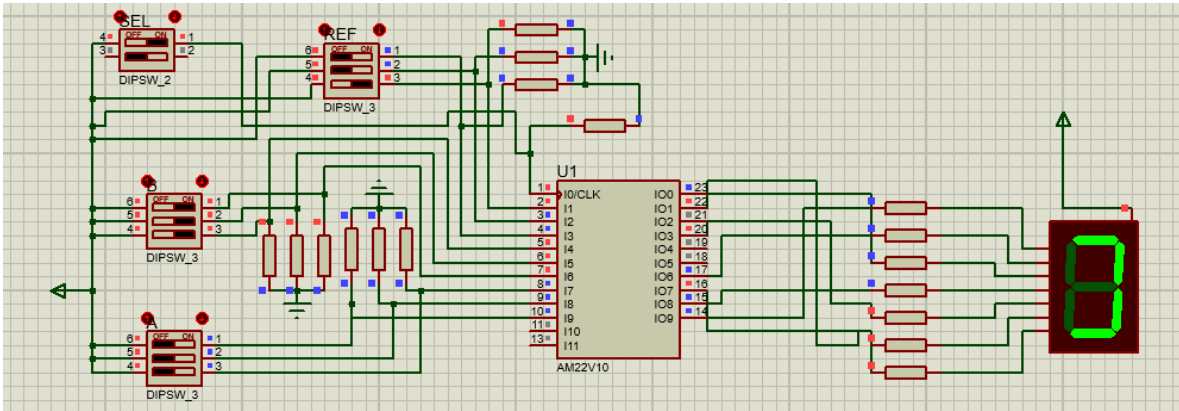

Esta es una prueba extra donde se muestra que pasa si las entrada seleccionada es igual a la referencia

