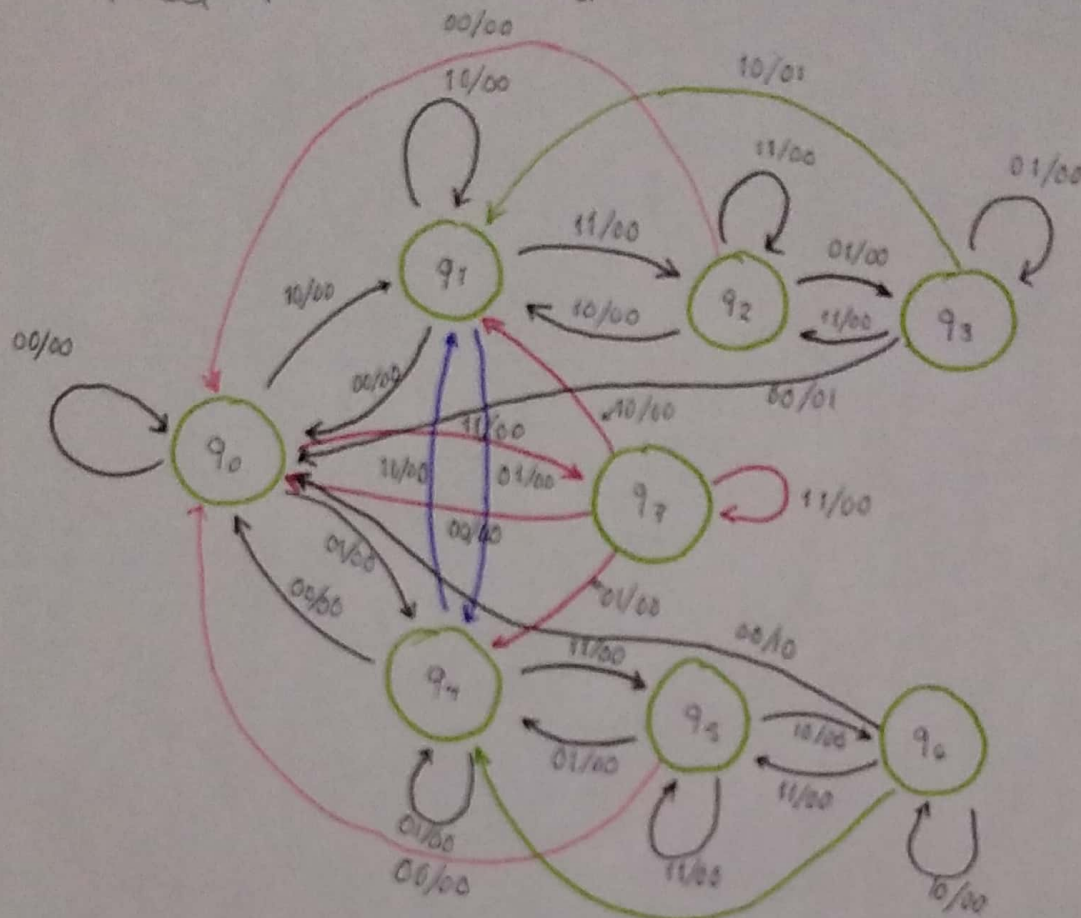


Practica 9

Córdova Pichardo Francisco Uziel



Edo - Act	E	Edo - sig	01/10 salida
q ₀	00	q ₀	00
q ₀	01	q ₄	00
q ₀	10	q ₁	00
q ₀	11	q ₇	00
q ₁	00	q ₀	00
q ₁	01	q ₄	00
q ₁	10	q ₁	00
q ₁	11	q ₂	00
q ₂	00	q ₀	00
q ₂	01	q ₅	00
q ₂	10	q ₁	00
q ₂	11	q ₂	00

Edo - Act	E	Edo - sig	Salida
q ₃	00	q ₀	01
q ₃	01	q ₃	00
q ₃	10	q ₁	01
q ₃	11	q ₂	00
q ₄	00	q ₀	00
q ₄	01	q ₄	00
q ₄	10	q ₁	00
q ₄	11	q ₅	00
q ₅	00	q ₀	00
q ₅	01	q ₄	00
q ₅	10	q ₆	00
q ₅	11	q ₅	00
q ₆	00	q ₀	10
q ₆	01	q ₄	10
q ₆	10	q ₆	00
q ₆	11	q ₅	00
q ₇	00	q ₀	00
q ₇	01	q ₄	00
q ₇	10	q ₁	00
q ₇	11	q ₇	00

	Q2	Q1	Q0	E1	E0	Q2+	Q1+	Q0+	Sal1	Sal2	S2	S1	S0	R2	R1	R0
q ₀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	X	X
	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	X	X	0
	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0
q ₁	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	1
	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	X	1
	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	X	X	X	0
	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	X	0	1
q ₂	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	1	X
	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	X	1	X	0	0
	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	X	1	0
	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	X	0	X	0	X
q ₃	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	X	1	1
	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	X	X	X	0	0
	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	X	X	1	0
	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	X	0	X	0	1
q ₄	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	X	0	0	0	X	X
	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	X	0
	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	X	0	1	0	X	0
q ₅	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	X	1
	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	X	0	0	0	X	1
	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	X	1	0	0	0	1
	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	X	0	X	0	X	0
q ₆	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	X
	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	X	0	0	0	1	X
	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	X	X	0	0	0	X
	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	X	0	1	0	1	0
q ₇	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	X	0	0	0	1	1
	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	X	1	1	0
	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	X	X	X	0	0	0

$Q_0 E_1 E_0$

$Q_2 Q_1$

S_2	000	001	011	010	110	111	101	100
00		1	1				1	
01								
11		x	x		x	x	x	
10		x	x		x	x	x	

$$S_2 = \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 E_0 + \bar{Q}_1 Q_0 \bar{E}_1 E_0$$

S_1	000	001	011	010	110	111	101	100
00			1			1		
01		x	x			x	x	
11				x		x		
10					1			

$$S_1 = \bar{Q}_2 \bar{Q}_0 E_1 E_0 + \bar{Q}_2 Q_0 E_1 E_0 + Q_2 \bar{Q}_1 Q_0 E_1 \bar{E}_0$$

S_0	000	001	011	010	110	111	101	100
00			1	1	x			
01		1		1	x		x	
11			1		x	x		
10			1	1		x		

$$S_0 = \bar{Q}_2 E_1 \bar{E}_0 + \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 E_1 + Q_2 \bar{Q}_0 E_1 E_0 + \bar{Q}_2 Q_1 \bar{Q}_0 \bar{E}_1 E_0$$

R_2	000	001	011	010	110	111	101	100
00	x			x	x	x		x
01	x	x	x	x	x	x	x	x
11	1				1			1
10	x			1				1

$$R_2 = \bar{E}_1 \bar{E}_0 + \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 E_1 \bar{E}_0 + Q_1 Q_0 E_1 \bar{E}_0$$

R_1	000	001	011	010	110	111	101	100
00	x	x		x	x		x	x
01	1			1	1			1
11	1	1	1		1		1	1
10	x	x	x	x		x	x	x

$$R_1 = \bar{E}_1 \bar{E}_0 + Q_2 + Q_2 \bar{E}_1 + Q_1 Q_0 E_1 \bar{E}_0 + \bar{Q}_2 E_1 \bar{E}_0$$

R_0	000	001	011	010	110	111	101	100
00	x	x				1	1	1
01	x		x			1		1
11	x	x		x			1	1
10	x	x			1		1	1

$$R_0 = \bar{E}_1 \bar{E}_0 + \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 + Q_2 \bar{E}_1 + \bar{Q}_2 Q_0 E_1 \bar{E}_0 + Q_2 \bar{Q}_1 Q_0 E_1 \bar{E}_0$$

Practica 9

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.std_logic_arith.all;
4 use ieee.std_logic_unsigned.all;
5
6 entity Contador is port
7 (
8     clk, clr : in std_logic;
9     sen : in std_logic_vector(1 downto 0);
10    uni : out std_logic_vector(3 downto 0);
11    dec : out std_logic_vector(2 downto 0)
12 );
13 end Contador;
14
15 architecture AContador of Contador is
16 type estados is (q0,q1,q2,q3,q4,q5,q6,q7);
17 signal act, sig : estados;
18 signal sal : std_logic_vector(1 downto 0);
19 begin
20 --proceso de cambio de estado para estado actual
21     process(clk, clr)
22     begin
23         if(clr = '1') then
24             act <= q0;
25         elsif (rising_edge(clk)) then
26             act <= sig;
27         end if;
28     end process;
29 --proceso para determinar el estado siguiente
30     process(sen, act)
31     begin
32         case act is
33             when q0 =>
34                 --espacio para salidas moore
35                 if(sen = "00") then --evaluacion de la transicion
36                     sal <= "00"; --salidas mealy
37                     sig <= q0;
38                 elsif(sen = "10") then
39                     sal <= "00";
40                     sig <= q1;
41                 elsif(sen = "01") then
42                     sal <= "00";
43                     sig <= q4;
```

```

44         else
45             sal<="00";
46             sig<=q7;
47         end if;
48     when q1=>
49         if(sen = "00") then
50             sal <= "00";
51             sig <= q0;
52         elsif(sen = "10") then
53             sal <= "00";
54             sig <= q1;
55         elsif(sen = "01") then
56             sal<="00";
57             sig <= q4;
58         else
59             sal<="00";
60             sig<=q2;
61         end if;
62     when q2=>
63         if(sen = "00") then
64             sal <= "00";
65             sig <= q0;
66         elsif(sen = "10") then
67             sal <= "00";
68             sig <= q1;
69         elsif(sen = "01") then
70             sal<="00";
71             sig <= q3;
72         else
73             sal<="00";
74             sig<=q2;
75         end if;
76     when q3=>
77         if(sen = "00") then
78             sal <= "01";
79             sig <= q0;
80         elsif(sen = "10") then
81             sal <= "01";
82             sig <= q1;
83         elsif(sen = "01") then
84             sal<="00";
85             sig <= q3;

```



```

86         else
87             sal<="00";
88             sig<=q2;
89         end if;
90     when q4=>
91         if(sen = "00") then
92             sal <= "00";
93             sig <= q0;
94         elsif(sen = "10") then
95             sal <= "00";
96             sig <= q1;
97         elsif(sen = "01") then
98             sal<="00";
99             sig <= q4;
100        else
101            sal<="00";
102            sig<=q5;
103        end if;
104    when q5=>
105        if(sen = "00") then
106            sal <= "00";
107            sig <= q0;
108        elsif(sen = "10") then
109            sal <= "00";
110            sig <= q6;
111        elsif(sen = "01") then
112            sal<="00";
113            sig <= q4;
114        else
115            sal<="00";
116            sig<=q5;
117        end if;
118    when q6=>
119        if(sen = "00") then
120            sal <= "10";
121            sig <= q0;
122        elsif(sen = "10") then
123            sal <= "00";
124            sig <= q6;
125        elsif(sen = "01") then
126            sal<="10";
127            sig <= q4;
128        .

```



```

127         sig <= q4;
128     else
129         sal<="00";
130         sig<=q5;
131     end if;
132 when q7=>
133     if(sen = "00") then
134         sal <= "00";
135         sig <= q0;
136     elsif(sen = "10") then
137         sal <= "00";
138         sig <= q1;
139     elsif(sen = "01") then
140         sal<="00";
141         sig <= q4;
142     else
143         sal<="00";
144         sig<=q7;
145     end if;
146 end case;
147 end process;
148 --proceso de contador de decada
149 process(clk, clr)
150 begin
151     if(clr = '1') then
152         uni<="0000";
153         dec<="000";
154     elsif (rising_edge(clk)) then
155         if(sal="00") then
156             uni<=uni;
157             dec<=dec;
158         elsif(sal="01") then
159             uni<=uni+1;
160             if(uni="1001") then
161                 uni<="0000";
162                 dec<=dec+1;
163             end if;
164         elsif(sal="10") then
165             uni<=uni-1;
166             if(uni="0000") then
167                 uni<="1001";
168                 dec<=dec-1;
169             end if;
170         end if;
171     end if;
172 end process;
173 end AContador;

```

C22V10

clk	=	1	24	* not used
sen(1)	=	2	23	= (actsBV_2)
sen(0)	=	3	22	= uni(2)
clr	=	4	21	= uni(3)
not used	*	5	20	= dec(0)
not used	*	6	19	= (actsBV_0)
not used	*	7	18	= (actsBV_1)
not used	*	8	17	= dec(2)
not used	*	9	16	= dec(1)
not used	*	10	15	= uni(1)
not used	*	11	14	= uni(0)
not used	*	12	13	* not used

