

# Practica 5 Córdoba Pichardo Francisco Uziel


## Mensaje multiplexado



$L_1 = I$   
 $L_2 = Z$   
 $L_3 = U$

$t_1 - - - DD-L_1$   
 $t_2 - - - DC-L_2$   
 $t_3 DI-L_3$   
 $t_4 - - - DD-L_4$

## Diagrama de estados:

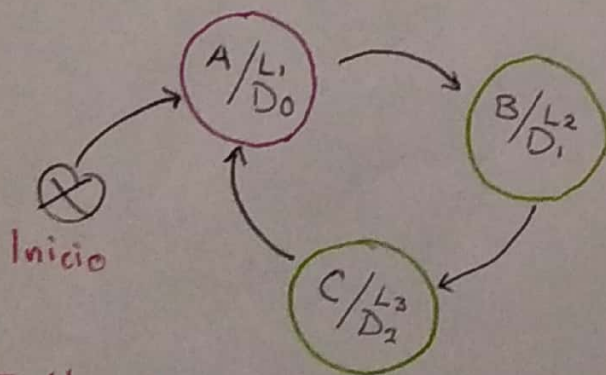

Edo\_Act Edo\_Sig  
 A B  
 B C  
 C A

Tabla de estados: Nota: Catodo Comun enciende en 1  $\therefore$  Catodo=0

Edo_Act	Edo_Sig	DI	DC	DD	a	b	c	d	e	f	g
A	B	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
B	C	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
C	A	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0

# Tabla de estados codigo gray

Edo_Act		Edo_Sig		D1	Dc	DD	a	b	c	d	e	f	g	D1	D2
Q1	Q0	Q1+	Q0+												
0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0

D1

Q1/Q0

	0	1
0		1
1		


$$D_1 = \bar{Q}_1 Q_0$$

D2

Q1/Q0

	0	1
0	1	1
1		

$$D_2 = \bar{Q}_1$$

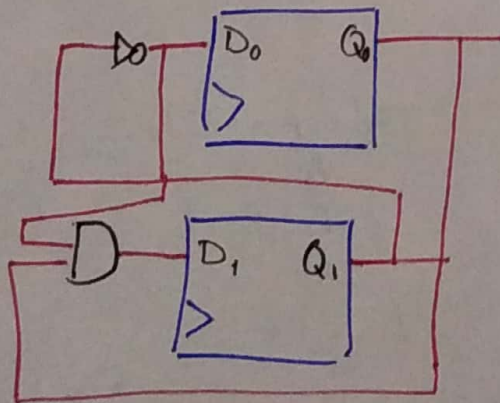

## Practica 5

---

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity P5Mensaje is port
5 (
6     clk, clr : in std_logic;
7     control : out std_logic_vector(2 downto 0);
8     display : out std_logic_vector(6 downto 0)
9 );
10 end P5Mensaje;
11
12 architecture AP5Mensaje of P5Mensaje is
13     signal aux : std_logic_vector (9 downto 0);
14 begin
15     process(clk, clr)
16     begin
17         if(clr = '1') then
18             aux <= "0011001111";
19         elsif(rising_edge(clk)) then
20             case aux is
21                 when "0011001111" => aux <= "0100010010";
22                 when "0100010010" => aux <= "1001000001";
23                 when "1001000001" => aux <= "0011001111";
24                 when others => aux <= "0000000000";
25             end case;
26         end if;
27     end process;
28
29     control <= aux(9 downto 7);
30     display <= aux(6 downto 0);
31 end AP5Mensaje;
```

## C22V10

```

      clk =| 1|                                     |24| * not used
      clr =| 2|                                     |23|= display(1)
not used *| 3|                                     |22|= display(5)
not used *| 4|                                     |21|= display(3)
not used *| 5|                                     |20|= display(0)
not used *| 6|                                     |19|= control(1)
not used *| 7|                                     |18|= control(2)
not used *| 8|                                     |17|= display(2)
not used *| 9|                                     |16|= display(4)
not used *|10|                                     |15|= control(0)
not used *|11|                                     |14|= display(6)
not used *|12|                                     |13| * not used

```

